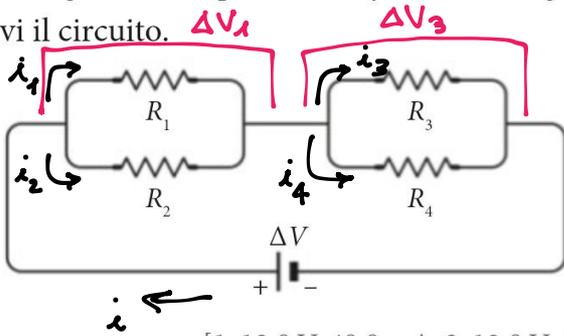


ORA PROVA TU Nel circuito della figura il generatore mantiene una differenza di potenziale di 28,0 V e le resistenze valgono $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 240 \Omega$, e $R_4 = 480 \Omega$.

► Risolvi il circuito.



[1: 12,0 V; 40,0 mA; 2: 12,0 V; 60,0 mA;
3: 16,0 V; 66,7 mA; 4: 16,0 V; 33,3 mA]

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} =$$

$$= \frac{60000}{500} \Omega + \frac{115200}{720} \Omega$$

$$= 280 \Omega$$

$$i = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{28,0 \text{ V}}{280 \Omega} = 0,100 \text{ A}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60000}{500} \Omega = 120 \Omega$$

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = i R_{12} = (0,100 \text{ A})(120 \Omega) = 12,0 \text{ V}$$

$$\Delta V_3 = \Delta V - \Delta V_1 = 28,0 \text{ V} - 12,0 \text{ V} = 16,0 \text{ V}$$

$$i_1 = \frac{\Delta V_1}{R_1} = \frac{12,0 \text{ V}}{300} = 0,0400 \text{ A} = 40,0 \text{ mA}$$


$$i_2 = i - i_1 = 100 \text{ mA} - 40,0 \text{ mA} = 60,0 \text{ mA}$$

$$i_3 = \frac{\Delta V_3}{R_3} = \frac{16,0 \text{ V}}{240 \Omega} = 0,06666... \text{ A} \approx 66,7 \text{ mA}$$

$$i_4 = \frac{\Delta V_3}{R_4} = \frac{16,0 \text{ V}}{480 \Omega} = 0,0333... \text{ A} \approx 33,3 \text{ mA}$$

$\Delta V_3 = \Delta V_4$ perché R_3 e R_4 sono in parallelo

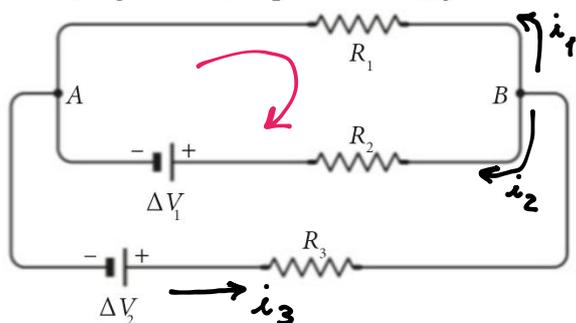ORA PROVA TU Nel circuito si ha $\Delta V_1 = 10 \text{ V}$,
 $\Delta V_2 = 15 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$ e $R_3 = 40 \Omega$.



► Determina il verso e il valore di tutte le correnti presenti nel circuito.

$$[i_1 = 3,0 \times 10^{-1} \text{ A}, i_2 = 6,8 \times 10^{-2} \text{ A}, i_3 = 2,3 \times 10^{-1} \text{ A}]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_3 = i_1 + i_2 \\ \text{MAGLIA PICCOLA} \\ R_1 i_1 - R_2 i_2 - \Delta V_1 = 0 \\ \text{MAGLIA ESTERNA} \\ R_1 i_1 + R_3 i_3 - \Delta V_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} i_3 = i_1 + i_2 \\ 20i_1 - 60i_2 - 10 = 0 \\ 20i_1 + 40i_3 - 15 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} i_3 = i_1 + i_2 \\ 2i_1 - 6i_2 - 1 = 0 \\ 4i_1 + 8i_3 - 3 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} // \\ 2i_1 - 6i_2 - 1 = 0 \\ 4i_1 + 8(i_1 + i_2) - 3 = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} // \\ 2i_1 - 6i_2 - 1 = 0 \\ 4i_1 + 8i_1 + 8i_2 - 3 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} // \\ i_1 = \frac{6i_2 + 1}{2} \\ 12i_1 + 8i_2 - 3 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} // \\ // \\ 6 \cdot \frac{6i_2 + 1}{2} + 8i_2 - 3 = 0 \end{array} \right.$$

$$36i_2 + 6 + 8i_2 - 3 = 0$$

$$44i_2 = -3$$

$$i_2 = \frac{-3}{44} \text{ A} = -0,0681 \text{ A}$$

$$\approx -0,068 \text{ A}$$

↑
VERSO OPPOSTO A QUELLO SCELTO

$$i_1 = \frac{6 \cdot \left(-\frac{3}{44}\right) + 1}{2} = \frac{-\frac{9}{22} + 1}{2} = \frac{13}{44} \text{ A}$$

$$= 0,2954 \text{ A} \approx 0,30 \text{ A}$$

$$i_3 = i_1 + i_2 = \frac{13}{44} \text{ A} - \frac{3}{44} \text{ A} = \frac{10}{44} \text{ A} = 0,227 \text{ A} \approx 0,23 \text{ A}$$